

עבודת הגשה


בנושא

מגברי שחרת 1

תאריך הגשה : 29.11.11 [ג']

מגברי שרת 1

תרגיל 1

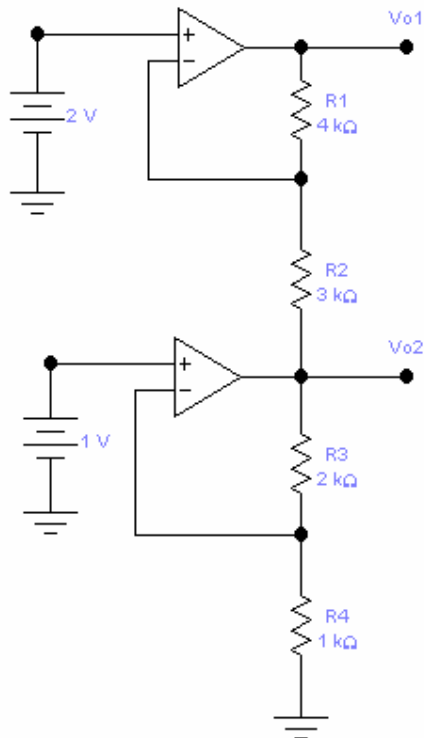


חשב את V_{o1} ואת V_{o2}

תשובות

$$V_{o1} = 0.66V$$


$$V_{o2} = 3V$$

תרגיל 2

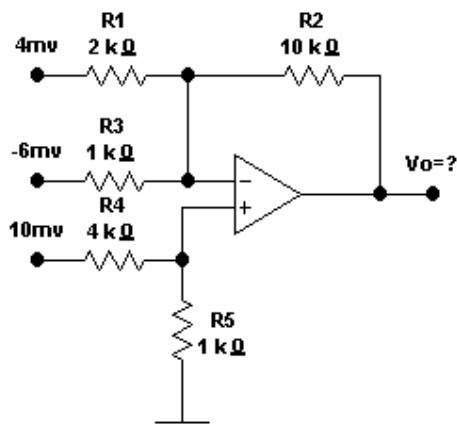

תשובה


$$72mV$$

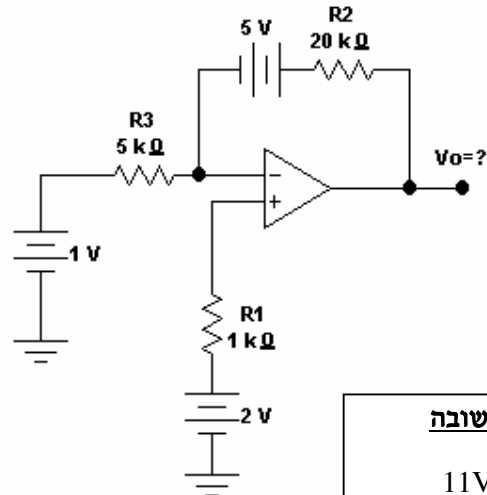


תשובה

$$11V$$

תרגיל 3

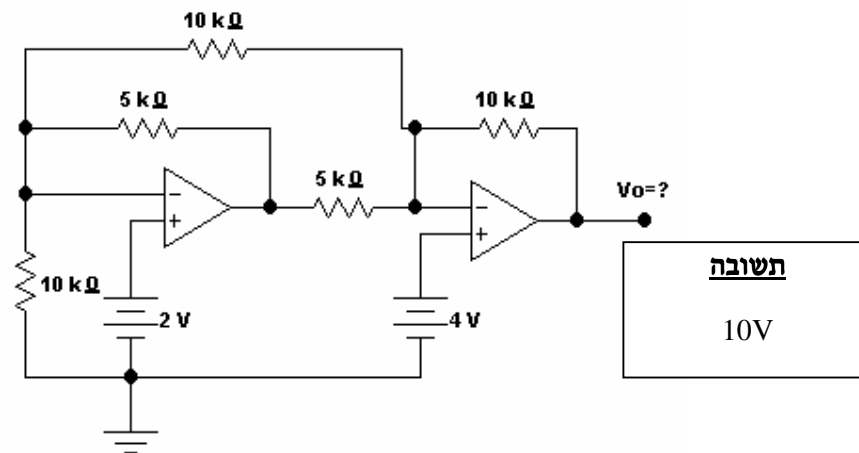

תרגיל 4

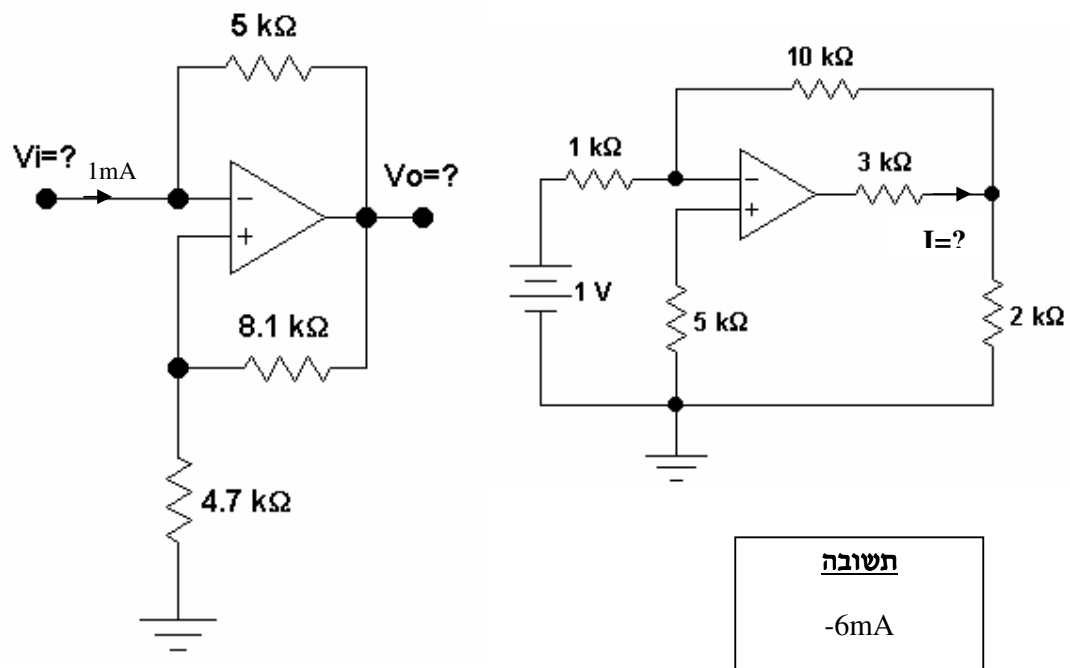

תשובה

-7.9V