

עבודת הגשה

בנושא


המרחות

חלק שני



1


מצאו את הזרם בנגד R_L .

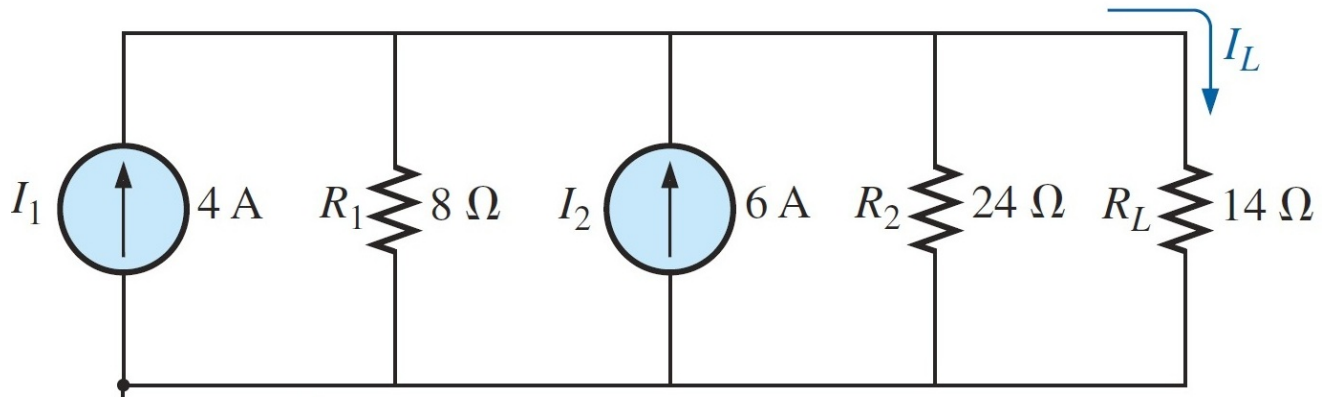

תשובה: $I_L = 3A$

2


מצאו את הספק מקור המתח E_2 .

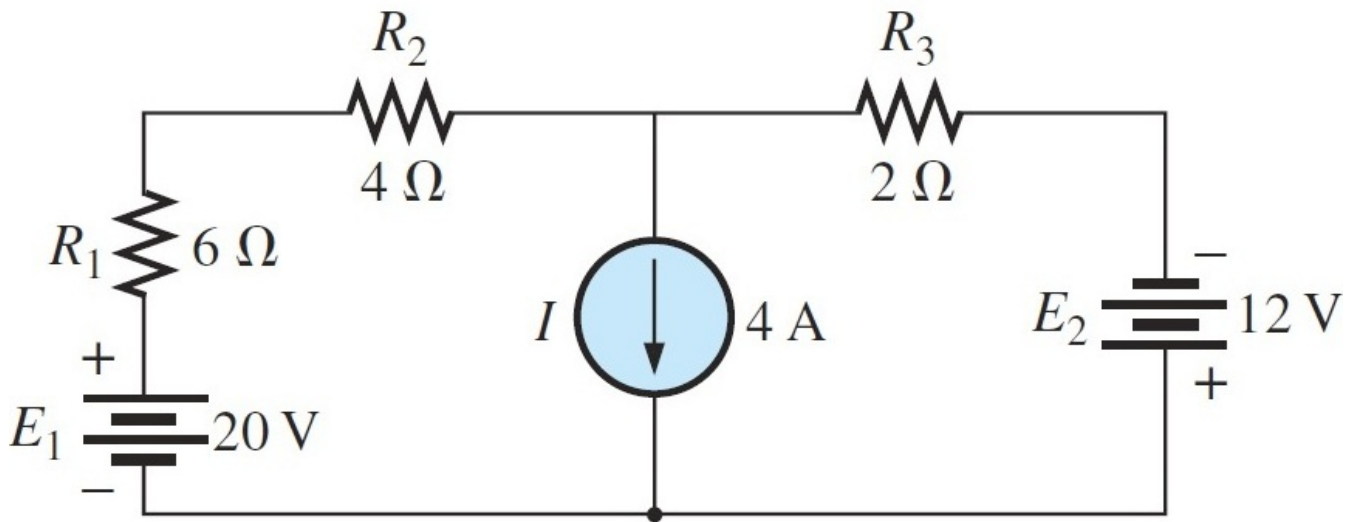

תשובה: (צרכן) $P_{E_2} = 8W$


3

מצאו את הספק מקור הזרם

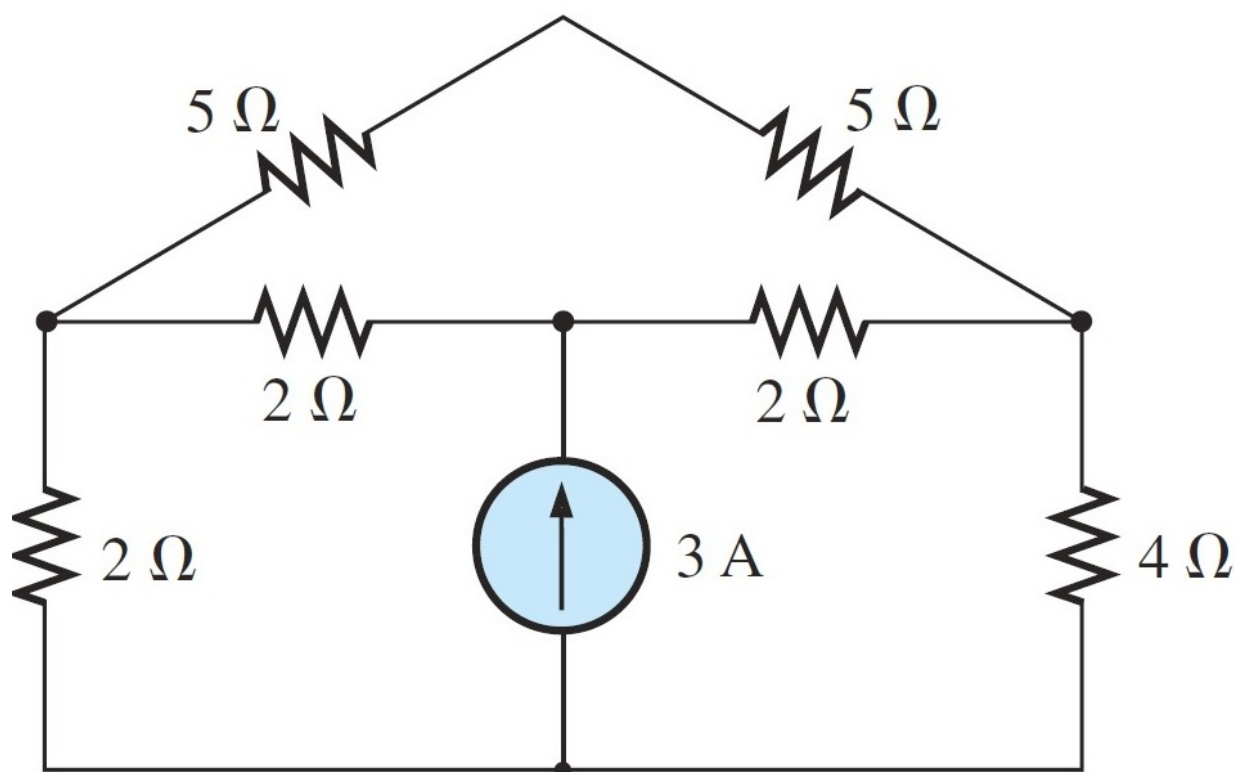תשובה : $21.483W$


4

מצאו את הספק מקור המתח שערכו 6 וולט.

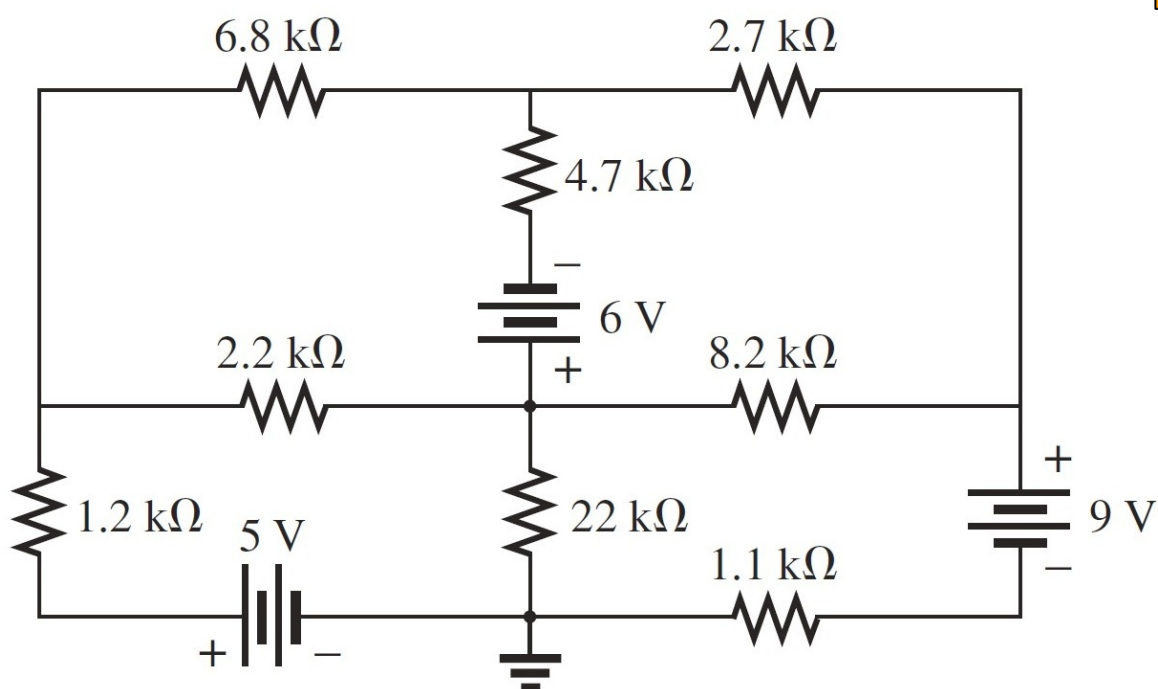תשובה : (ספק) $5.49mW$

5


מצאו את הספק הנגד שערכו 1 אוהם.

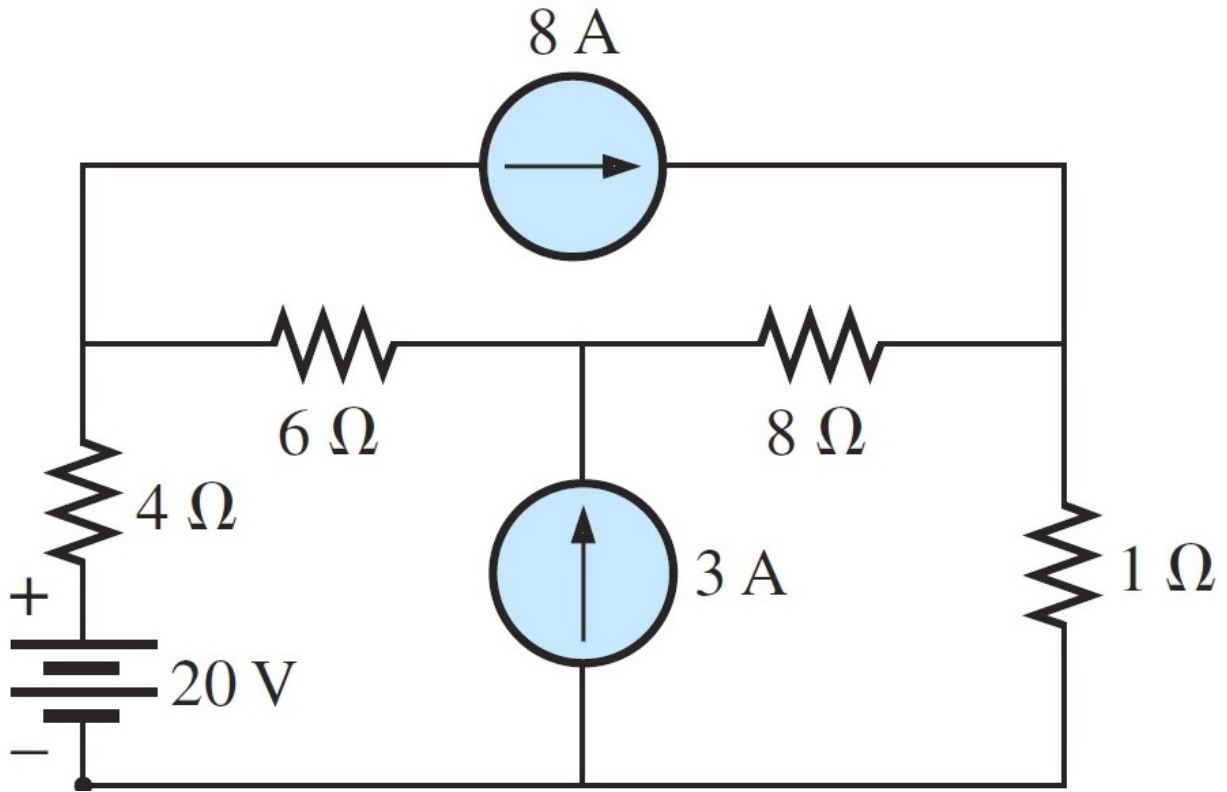

תשובה : 72.7 W

6


חשב את המתח על הנגד R_3 .

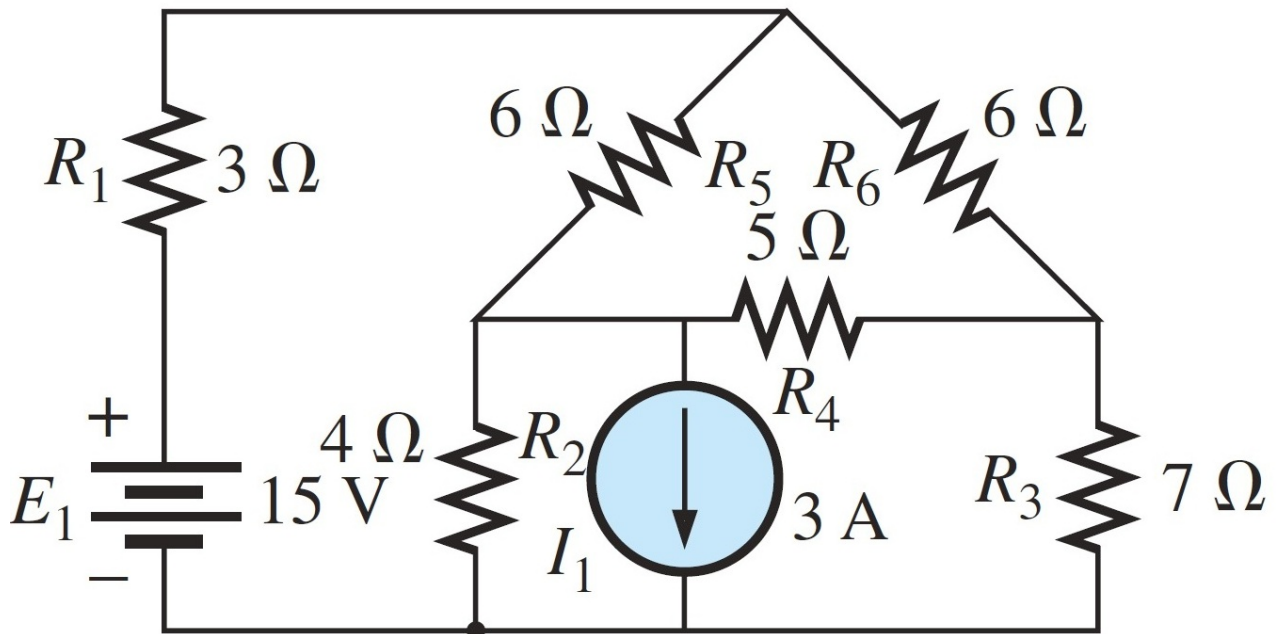

תשובה : 1.405V


7

מצאו את הספק מקור המתח.

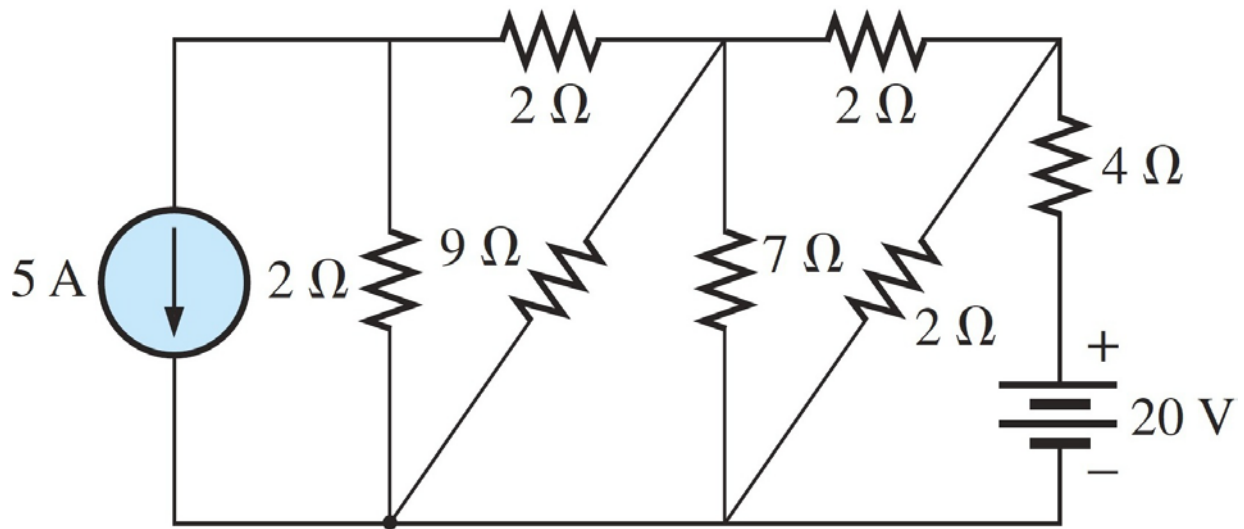תשובה : (ספק) 81.245 W

8

מצאו את הספק הנגד שערכו 4 אוהם.

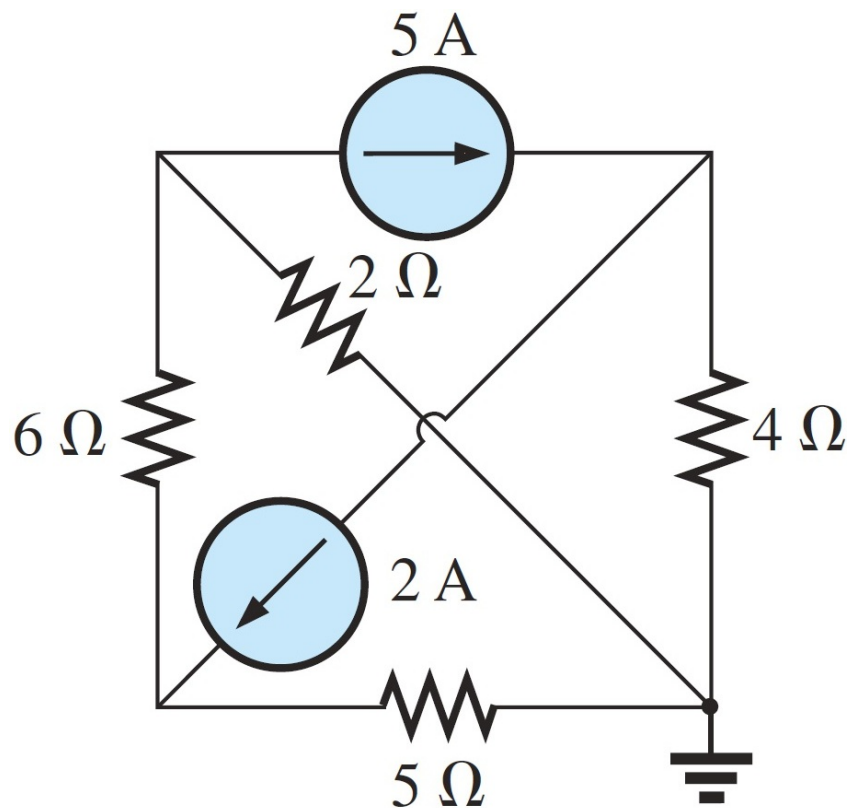תשובה : 36 W