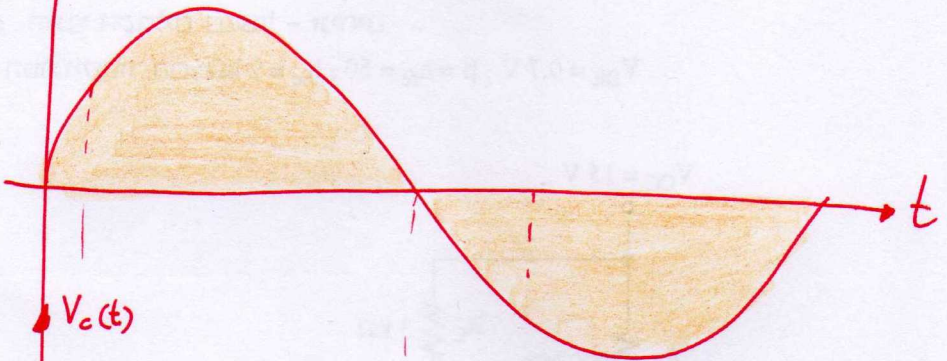


①


$V_s(t)$

②




$V_c(t)$


$$\alpha = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

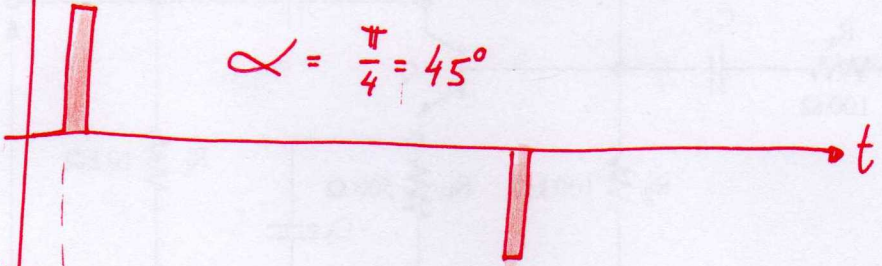

$V_{R_L}(t)$

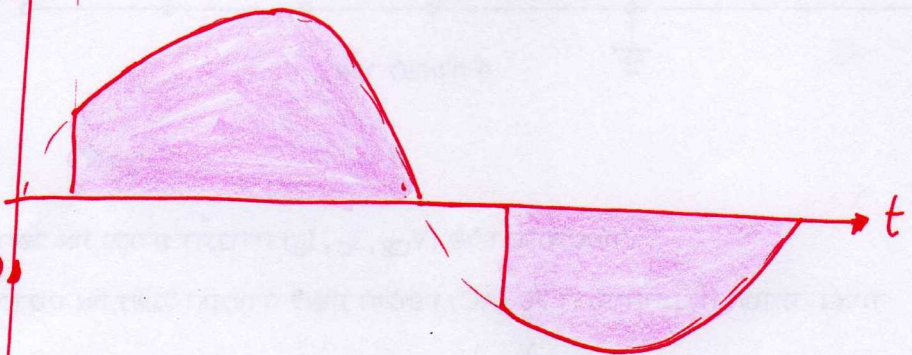

$V_T(t)$

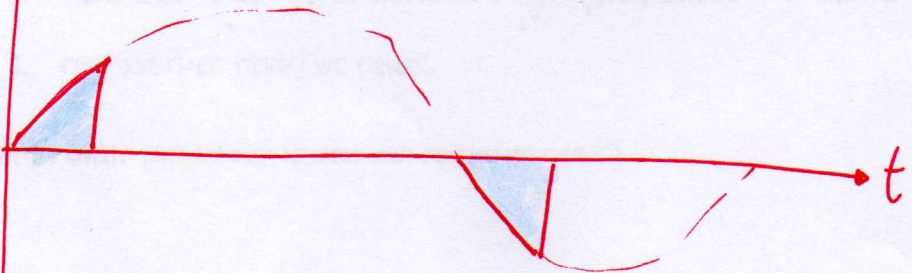

$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \quad U_{R_L} &= \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right)} = \\
 &= \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\pi - \frac{\pi}{4} + \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{2} \right)} = \\
 &= 220 \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\frac{3\pi}{4} + \frac{1}{2} \right)} = 209.77V
 \end{aligned}$$

! RAD $\rho 3N$ 

↓↓

$$P_{R_L} = \frac{U_{R_L}^2}{R_L} = \frac{209.77^2}{100} = 440W_{//}$$

$$c) P_{R_2} = 98 = \frac{U_{R_2}^2}{200}$$

$$U_{R_2} = 98.995V$$



$$\frac{U_{R_2}}{U_s} = \frac{98.995}{220} = 0.45 = \frac{V_L}{V_{in}}$$

כדי הסתכלות בגודל Φ של ההתנה צריכה להיות קצת יותר קטנה
 מ- 120° . נניח $\alpha = 115^\circ$ ונבדוק האם צדק:

$$\alpha = 115^\circ = 2[\text{rad}]$$



$$U_{R_2} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right)} = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\pi - 2 + \frac{\sin 4}{2} \right)} =$$

$$= 220 \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\pi - 2 + \frac{\sin 4}{2} \right)} = 108.433V$$

U_{R_2} יחסית קטנה מהנדרש, ולכן צריך לקחת זווית α יותר קטנה...

②

$$R_{BB} = 50k\Omega$$

$$V_{BB} = 6V$$

$\Downarrow$

$$V_{BB} = I_B \cdot R_{BB} + V_{BE} + I_B(\beta+1)R_3$$

$$6 = 50I_B + 0.6 + 101 \cdot 3I_B$$

$$I_B = 15.297 \cdot 10^{-3} \text{ mA} \quad (= 15.297 \mu\text{A})$$

$\Downarrow$

$$I_C = \beta I_B = 1.529 \text{ mA}$$


$\Downarrow$

$$V_{CC} = V_{CE} + I_E \cdot R_3$$


$$12 = V_{CE} + 1.545 \cdot 3$$

$$V_{CE} = 7.364 \text{ V}$$

③

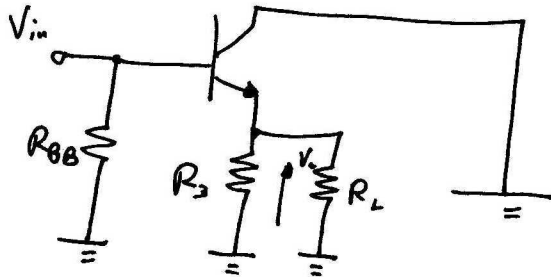

$\Downarrow$

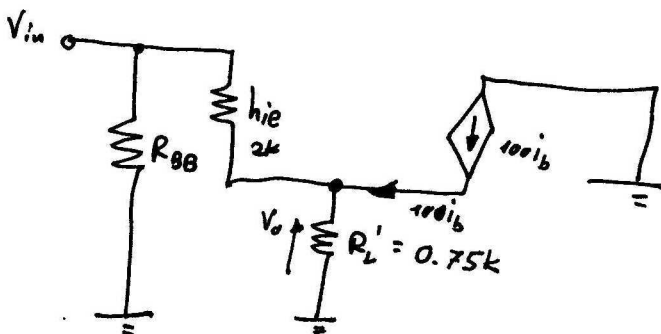

$$\textcircled{2} \quad V_o = 101 i_b \cdot R_L' = 75.75 i_b$$

$$V_{in} = h_{ie} i_b + 101 i_b \cdot R_L' = 2 i_b + 75.75 i_b = 77.75 i_b$$

↓

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{75.75 i_b}{77.75 i_b} = 0.974$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad R_{in} &= R_{BB} \parallel [h_{ie} + (h_{fe} + 1) R_L'] = \\ &= 50 \parallel 77.75 = 30.43 k\Omega \end{aligned}$$

③

$$V_{in\ max} = 0.5V \Rightarrow |A_v| = \frac{V_{o\ max}}{V_{in\ max}} = 12$$

$$V_{o\ max} = 6V$$

$$A_v = -12$$

$$f = 10kHz$$

$$T = 100\ \mu sec$$


④

V_{in}



V_o

6V

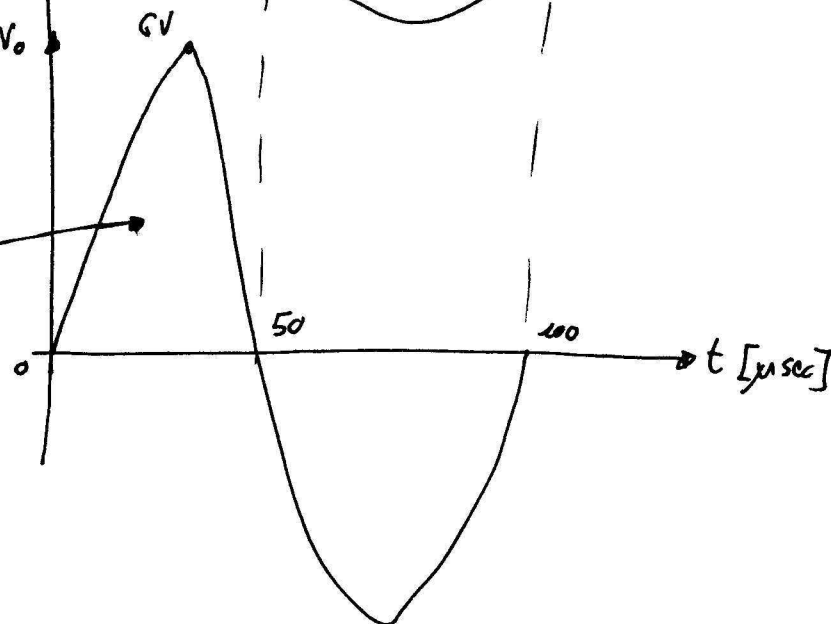

ה'פ'ק
ה'פ'ק
ה'פ'ק

② $A_1 - 3dB$, $A_2 - 20dB$ ה'פ'ק ה'פ'ק

②

$$|A_v| = 12$$

$$A_v [dB] = 20 \log 12 = 21.583 dB$$

$$③ A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$-\frac{R_2}{R_1} = -12$$

$$R_2 = 24k\ \Omega$$

④

$$V_x = \frac{30}{2} = 15V$$

$$V_y = V_x = 15V$$

$$V_z = V_y = 15V$$

$$V_o = 0V$$


[DC]

②

$$V_z = V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_s = \left(1 + \frac{20}{5}\right) V_s = 5 V_s$$

↓


$$A_v = 5$$

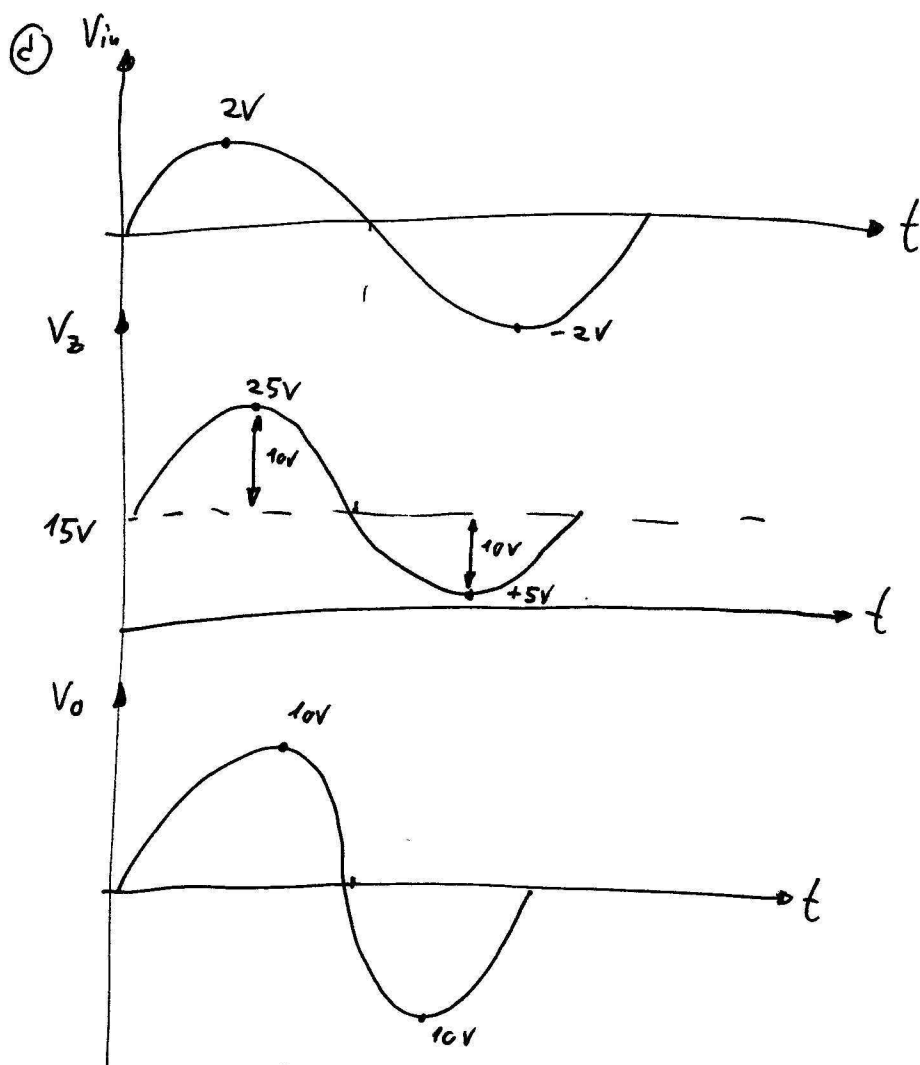

$$V_z = 30V \Leftarrow V_y = 30V \Leftarrow V_x = 30V \text{ '3E, 23/7N } R_3 \text{ PL } ③$$

↓

$$V_o = 0V$$

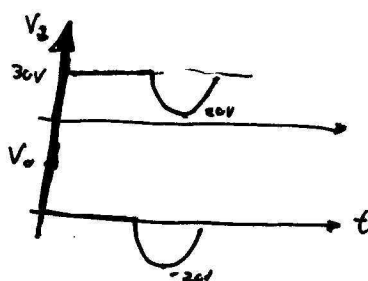

$$\textcircled{5} \quad \textcircled{6} \quad j5\Omega \leq X_L \leq j15\Omega \Rightarrow 5-j5 \leq Z_T \leq 5+j5$$

$$\Downarrow$$

$$7.07\angle -45^\circ \Omega \leq Z_T \leq 7.07\angle 45^\circ \Omega$$

$$5\text{mH} \leq L \leq 15\text{mH}$$

$$\textcircled{7} \quad I_{\max} \text{ מקסימום זרם בתהודה} \Leftarrow \text{זמן שבו זרם}$$

$$\Downarrow$$

$$X_L = X_C = 10\Omega$$

$$\omega L = 10$$

$$1000L = 10$$

$$L = 10\text{mH},$$

$$\Downarrow$$

PE המזרם בתהודה, הספק
המקסימום בין המעגל לזרם שווה
!סכסכס

$$\textcircled{8} \quad U_{\max} = 10\text{V} \Rightarrow U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{2} = 7.07\text{V}$$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{7.07^2}{5} = 10\text{W},$$

⑥

$$\textcircled{b} \quad \underline{I}_{R_2} = \frac{\underline{U}_{MN}}{R_2 + \underline{X}_{L_2}} = \frac{20 \angle 0}{2 + j6} = 3.162 \angle -71.56^\circ \text{ A} //$$

$$\textcircled{c} \quad \underline{Z}_T = [(R_2 + \underline{X}_{L_2}) \parallel \underline{X}_C] + R_1 + \underline{X}_{L_1} =$$

$$= [(2 + j6) \parallel (-j4)] + 2 + j6 =$$

$$= [4 - j8] + 2 + j6 =$$

$$= (6 - j2) \Omega = 6.324 \angle -18.43^\circ \Omega //$$



$$\textcircled{d} \quad \varphi = -18.43^\circ < 0$$



! 'δ'α'γ 'α'//c

$$\textcircled{e} \quad \underline{I}_T = \frac{\underline{U}_{MN}}{(R_3 + \underline{X}_{L_3}) \parallel \underline{X}_C} = \frac{20 \angle 0}{4 - j8} = 2.236 \angle 63.43^\circ \text{ A}$$

$$\underline{U}_s = \underline{I}_T \cdot \underline{Z}_T = 14.14 \angle 45^\circ \text{ V} //$$

⑧

$$\begin{cases} +R_{11}I_1' - R_{12}I_2' - R_{13}I_3' = E_1' \\ -R_{21}I_1' + R_{22}I_2' - R_{23}I_3' = E_2' \\ -R_{31}I_1' - R_{32}I_2' + R_{33}I_3' = E_3' \end{cases}$$

$$\begin{aligned} +40I_1' - 40I_2' - 0I_3' &= 120 \\ -40I_1' + 120I_2' - 20I_3' &= 0 \\ -0I_1' - 20I_2' + 50I_3' &= 0 \end{aligned} \Rightarrow$$

$$I_1' = 4.666 \text{ mA}$$

$$I_2' = 1.666 \text{ mA}$$

$$I_3' = 0.666 \text{ mA}$$





$$\textcircled{E} \quad I_T = I_1' = 4.666 \text{ mA},$$

$$I_3 = I_2' = 1.666 \text{ mA},$$

$$I = I_1' - I_2' = 3 \text{ mA},$$

$$\textcircled{P} \quad E_{TH} = U_{MN_0} = U_{R_3} = I_3 \cdot R_3 = 100 \text{ V}$$
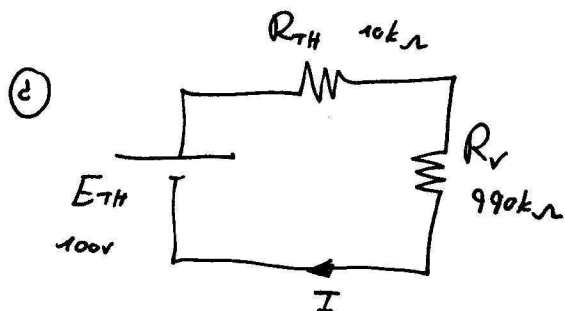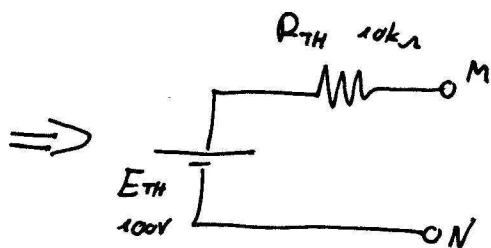
$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 = 30 \parallel 20 \parallel 60 = 10 \text{ k}\Omega$$



$$I = \frac{E_{TH}}{R_{TH} + R_V} = 0.1 \text{ mA}$$



$$U_V = I \cdot R_V = 99 \text{ V},$$