

(k)
①

$$+G_{11}V_1 - G_{12}V_2 - G_{13}V_3 = I_{sc1}$$

$$-G_{21}V_1 + G_{22}V_2 - G_{23}V_3 = I_{sc2}$$

$$-G_{31}V_1 - G_{32}V_2 + G_{33}V_3 = I_{sc3}$$

$$G_{11} = \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} = \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{5}{8} S$$

$$G_{22} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{1} = \frac{19}{15} S$$

$$G_{33} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4 + R_7} = \frac{1}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{11} = \frac{47}{33} S$$

$$G_{12} = G_{21} = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{6} S$$

$$G_{23} = G_{32} = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{1} = 1 S$$

$$G_{13} = G_{31} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{3} S$$

$$I_{sc1} = \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_1}{R_1} = \frac{10}{6} + \frac{12}{3} = 5.666 A$$

$$I_{sc2} = -\frac{E_3}{R_3} - \frac{E_2}{R_2} - I = -\frac{2}{10} - \frac{10}{6} - 6 = -7.866 A$$

$$I_{sc3} = -\frac{E_1}{R_1} + I + \frac{E_4}{R_4 + R_7} = -\frac{12}{3} + 6 + \frac{12}{11} = 3.091 A$$

⇓


$$\begin{cases} +\frac{5}{8}V_1 - \frac{1}{6}V_2 - \frac{1}{3}V_3 = 5.666 \\ -\frac{1}{6}V_1 + \frac{19}{15}V_2 - 1 \cdot V_3 = -7.866 \\ -\frac{1}{3}V_1 - 1 \cdot V_2 + \frac{47}{33}V_3 = 3.091 \end{cases}$$

$$V_1 = 8.937 V$$

$$V_2 = -3.746 V$$

$$V_3 = 1.631 V$$

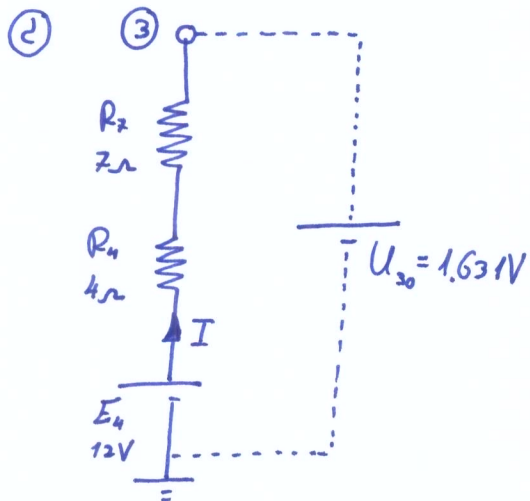
② $U_{AC} = V_A - V_C = V_1 - V_3 = 8.937 - 1.631 = 7.306V$




$$I = \frac{E_4 - U_{30}}{R_4 + R_7} = \frac{12 - 1.631}{4 + 7} = 0.942A$$

שם! הזרם I_x סומן בסליל בכיוון ההפוך, כלומר:

$$I_x = -I = -0.942A$$

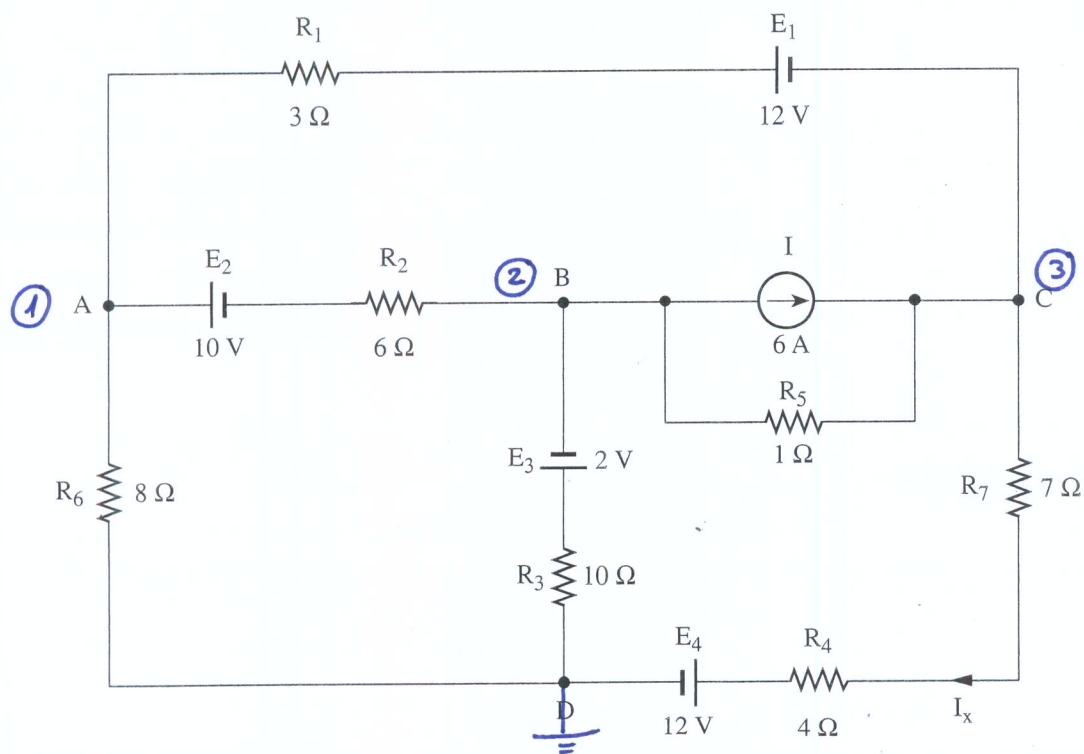


2

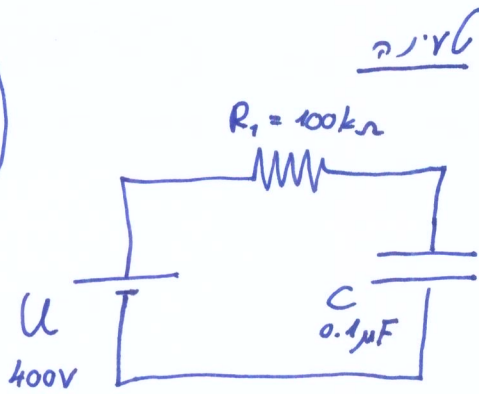

$$0 < t < 15 \text{ msec}$$

$$\begin{aligned} \tau_1 &= R_1 C = \\ &= 100 \cdot 10^3 \cdot 0.1 \cdot 10^{-6} = \\ &= 10 \text{ msec} \end{aligned}$$

$$U_c(\infty) = 400 \text{ V}$$

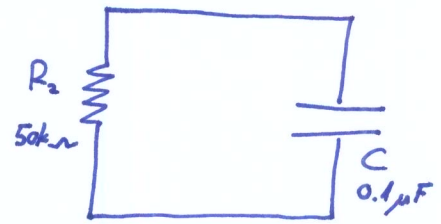

$$15 \text{ msec} \leq t$$

$$\begin{aligned} \tau_2 &= R_2 C = \\ &= 50 \cdot 10^3 \cdot 0.1 \cdot 10^{-6} = \\ &= 5 \text{ msec} \end{aligned}$$

$$U_c(\infty) = 0 \text{ V}$$

Ⓔ $U_c(0^+) = 0 \text{ V}$ (מש)

$$\begin{aligned} U_c(t) &= U_c(\infty) - [U_c(\infty) - U_c(0^+)] e^{-\frac{t}{\tau_1}} = \\ &= 400 - [400 - 0] e^{-\frac{t}{10}} = \\ &= 400 - 400 e^{-\frac{t}{10}} [\text{V}] \end{aligned}$$


$$U_c(t = 15 \text{ msec}) = 400 - 400 e^{-\frac{15}{10}} = 310.748 \text{ V}$$

↓

$$U_c(0^+) = 310.748 \text{ V} \quad \left(\begin{array}{l} \text{הערכה של } U_c \text{ ב-} t=15 \text{ msec} \\ \text{היא הפכה להיות } U_c(0^+) \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} U_c(t) &= U_c(\infty) - [U_c(\infty) - U_c(0^+)] e^{-\frac{t}{\tau_2}} = \\ &= 0 - [0 - 310.748] e^{-\frac{t}{5}} = \\ &= 310.748 e^{-\frac{t}{5}} [\text{V}] \end{aligned}$$
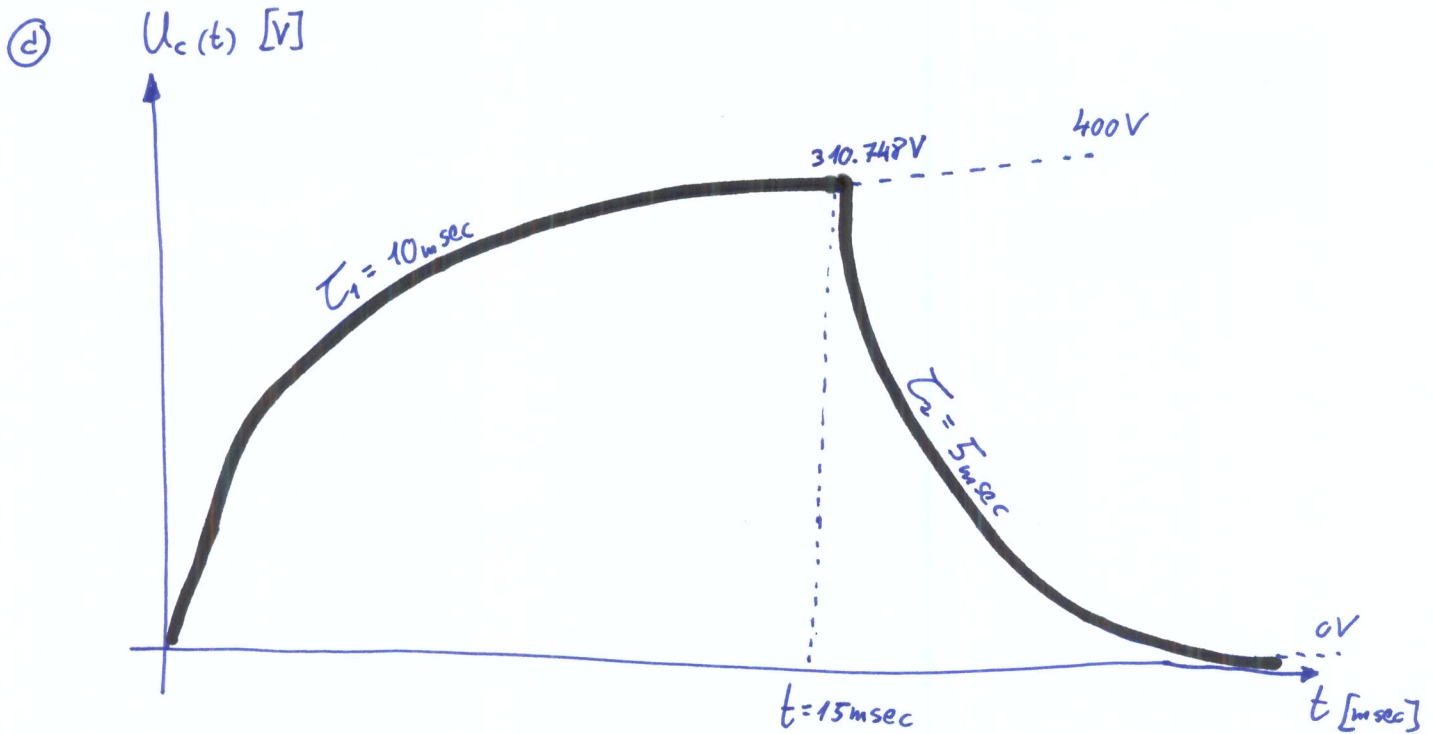
$$U_c(t = 30 \text{ msec}) = 310.748 e^{-\frac{15}{5}} = 15.471 \text{ V}$$



③ נתון סרטאות הן מתחולאות שקבלים והן מתחולאות שמתח יקבע יגיו 200 V ב- 200 V
 ב- 200 V מתח בולטית ופזר אתה בפריקה:

נר"ל

$$200 = 400 - 400e^{-\frac{t_1}{10}}$$

$$-200 = -400e^{-\frac{t_1}{10}}$$

$$0.5 = e^{-\frac{t_1}{10}} / \ln$$

$$\pm 0.693 = \pm \frac{t_1}{10}$$

$$t_1 = 6.931 \text{ msec}$$

בריקה

$$200 = 310.748e^{-\frac{t'}{5}}$$

$$0.643 = e^{-\frac{t'}{5}} / \ln$$

$$\pm 0.44 = \pm \frac{t'}{5}$$

$$t' = 2.203 \text{ msec}$$

ע"מ קבל

$$t_2 = t' + 15 = 17.203 \text{ msec}$$

③

$$\omega_0 = 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \Rightarrow f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{10^5}{2\pi} = 15.915 \text{ kHz}$$

$$BW' = 0.15\omega_0 = 0.15 \cdot 10^5 = 15 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \Rightarrow BW = \frac{BW'}{2\pi} = 2.387 \text{ kHz}$$

$$\textcircled{b} BW = \frac{f_0}{Q_0}$$

$$2.387 \cdot 10^3 = \frac{15.915 \cdot 10^3}{Q_0} \Rightarrow Q_0 = 6.666$$

$$\textcircled{c} P = 30 \text{ W (avg)}$$

$$\frac{U^2}{R} = 30$$

$$\frac{120^2}{R} = 30 \Rightarrow R = 480 \Omega$$

$\Downarrow$

$$Q_0 = \frac{\omega_0 L}{R}$$

$$6.666 = \frac{10^5 \cdot L}{480} \Rightarrow L = 32 \text{ mH}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$10^5 = \sqrt{\frac{1}{32 \cdot 10^{-3} C}} \Rightarrow C = 3.125 \text{ nF}$$

$$\textcircled{d} \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_T} = \frac{\underline{U}}{R} = \frac{120 \angle 0^\circ}{480} = 0.25 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$X_L = X_C = \omega_0 L = 10^5 \cdot 32 \cdot 10^{-3} = 3200 \Omega$$

$\Downarrow$



$$\underline{X}_L = jX_L = j3200 \Omega$$

$$\underline{X}_C = -jX_C = -j3200 \Omega$$



$$\underline{U}_R = \underline{U} = 120 \angle 0^\circ \text{ V}_{\text{rms}}$$

$$\underline{U}_L = \underline{I} \cdot \underline{X}_L = 0.25 \angle 0^\circ \cdot j3200 = 800 \angle 90^\circ \text{ V}_{\text{rms}}$$

$$\underline{U}_C = \underline{I} \cdot \underline{X}_C = 0.25 \angle 0^\circ \cdot (-j3200) = 800 \angle -90^\circ \text{ V}_{\text{rms}}$$

צריך מסמל:



המתח בין זרם הסדרה יהיו זהה, יהיו גודל המתח הנמצא פי גורם ה'ב', כפולות:

$$U_L = U_C = Q_o \cdot U_R = Q_o \cdot U = 6.666 \cdot 120 = 800 \text{ V}$$

במקרה של זרם המופץ של הזרם היה יום, ואכן לפי כדף המופץ
(CIVIL) נקבע:

$$\underline{U}_L = 800 \angle 90^\circ \text{ V}_{\text{rms}}$$

$$\underline{U}_C = 800 \angle -90^\circ \text{ V}_{\text{rms}}$$